



Электротехника и электроника


Цепи с взаимной индуктивностью



Коэффициент связи

$$\kappa = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$$

$$i = I_m \sin \omega t$$

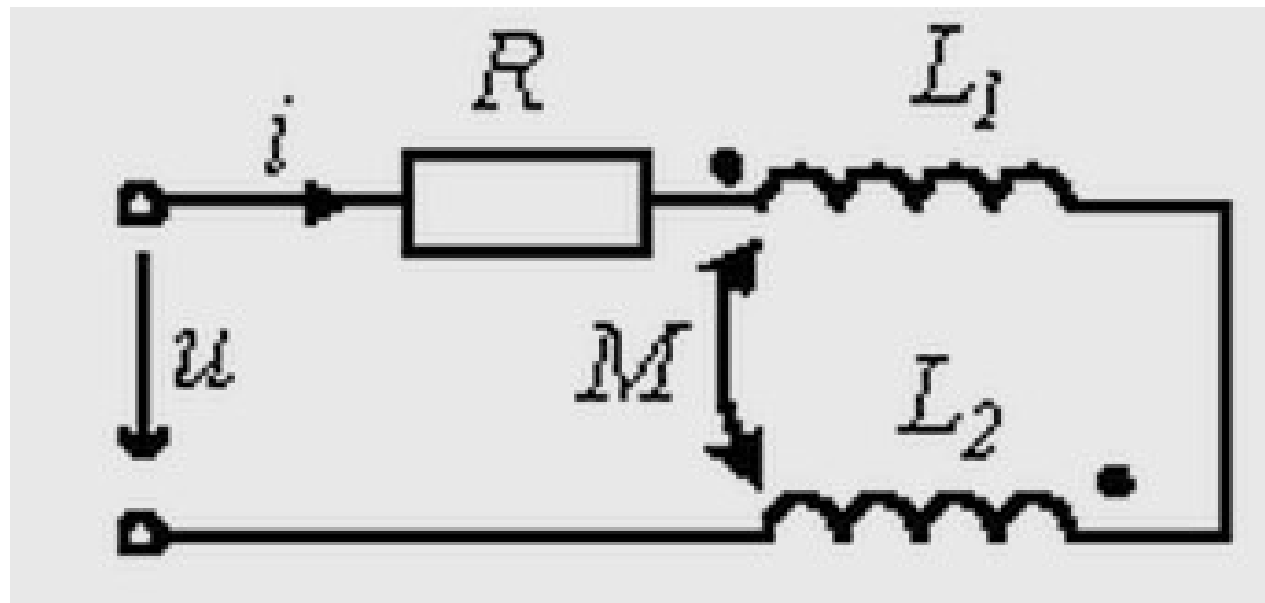

$$e_1 = -L_1 \frac{di}{dt} - M \frac{di}{dt} = -(\omega L_1 + \omega M) I_m \cos \omega t$$

$$e_2 = -L_2 \frac{di}{dt} - M \frac{di}{dt} = -(\omega L_2 + \omega M) I_m \cos \omega t$$


$$\dot{E}_1 = -j\omega L_1 \dot{I} - j\omega M \dot{I} = -jX_{L1} \dot{I} - jX_M \dot{I} = \dot{E}_{1L} + \dot{E}_{1M}$$

$$\dot{E}_2 = -j\omega L_2 \dot{I} - j\omega M \dot{I} = -jX_{L2} \dot{I} - jX_M \dot{I} = \dot{E}_{2L} + \dot{E}_{2M}$$

$$\begin{aligned} \dot{U} + \dot{E}_1 + \dot{E}_2 &= \dot{U} + \dot{E}_{1L} + \dot{E}_{1M} + \dot{E}_{2L} + \dot{E}_{2M} = \\ &= \dot{U} - j\omega(L_1 + L_2 + 2M)\dot{I} = R\dot{I} \end{aligned}$$

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}}{R + j\omega(L_1 + L_2 + 2M)}$$

Воздушный трансформатор

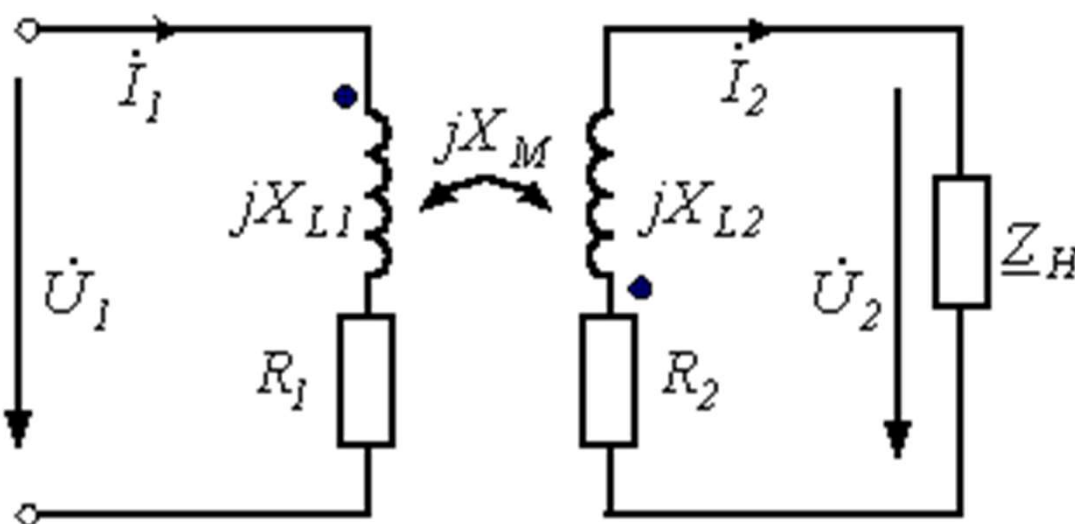

$$\dot{U}_1 = R_1 \dot{I}_1 - \dot{E}_1 = R_1 \dot{I}_1 - (-jX_{L1} \dot{I}_1 - jX_M \dot{I}_2) =$$

$$= (R_1 + jX_{L1}) \dot{I}_1 + jX_M \dot{I}_2$$

$$\dot{E}_2 = -jX_{L2} \dot{I}_2 - jX_M \dot{I}_1 = \dot{I}_2 R_2 + \dot{I}_2 Z_H$$



Воздушный трансформатор


$$\dot{U}_1 = (R_1 + jX_{L1})\dot{I}_1 + jX_M\dot{I}_2$$

$$0 = jX_M\dot{I}_1 + (R_2 + jX_{L2})\dot{I}_2 + \dot{U}_2$$

$$\dot{U}_2 = \dot{I}_2 Z_H$$

$$\dot{U}_2 = \dot{I}_2 (R_H + jX_H)$$

$$R_{22} = R_2 + R_H ; X_{22} = X_{L2} + X_H$$



$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_1}{(R_1 + R_{BH}) + j(X_{L1} - X_{BH})}$$

$$R_{BH} = X_M^2 R_{22} / (R_{22}^2 + X_{22}^2)$$

$$X_{BH} = X_M^2 X_{22} / (R_{22}^2 + X_{22}^2)$$